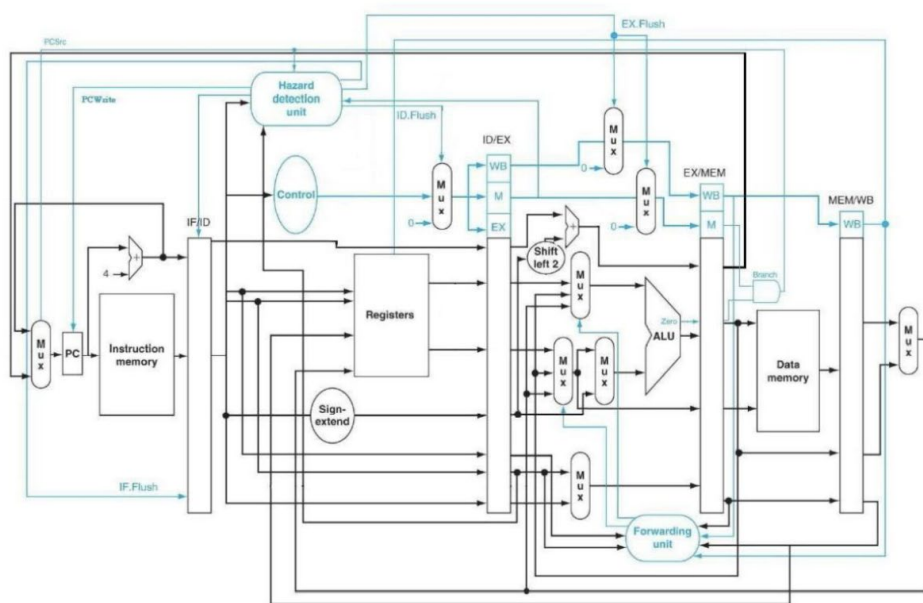


## Architecture



## Hardware Module Analysis

兩個新的 module

Forwarding(

```
    RS_addr_EX_i,  
    RT_addr_EX_i,  
    RD_addr_MEM_i,  
    RD_addr_WB_i,  
    regWrite_MEM_i,  
    regWrite_WB_i,  
    Forward_A_o,  
    Forward_B_o  
);
```

負責 Forwarding 的訊號：

- EX hazard
  - if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))  
ForwardA = 10
  - if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))  
ForwardB = 10
- MEM hazard
  - if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))  
ForwardA = 01
  - if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))  
ForwardB = 01

Hazard\_Detection(

```
    PC_src_i,  
    MemRead_EX_i,  
    RS_IFID_addr_i,  
    RT_IFID_addr_i,  
    RT_IDEX_addr_i,  
    PC_write_o,  
    IF_wait_o,  
    IF_flush_o,  
    ID_flush_o,  
    EX_flush_o  
);
```

如果 branch 要跳，就要把 PC\_write\_o 設成 1，IF\_wait\_o 設成 0，IF\_flush\_o、ID\_flush\_o、EX\_flush\_o 設成 1。

如果是 load 而且出現 data hazard，就要把 PC\_write\_o 設成 0，IF\_wait\_o 設成 1，ID\_flush\_o 設成 1，IF\_flush\_o、EX\_flush\_o 設成 0。

其他正常情況則是 PC\_write\_o 設成 1，其他都設成 0。

ProgramCounter -> 增加 input: pc\_write\_i

pc\_write\_i 是 1 的時候才讀新的 program counter

Pipe\_Reg -> 增加 input: flush\_i、wait\_i

flush\_i 是 1 的時候 output 都給 0

wait\_i 是 1 的時候不讀新的

Decoder -> 增加 output: BranchType\_o

控制 beq、bne、bge、bgt，訊號會一路傳到 MEM 的 stage 去

Pipe\_Reg #(.size(155)) ID\_EX

增加 input: ins\_mem\_ID\_w[25:21]、BranchType\_w

增加 output: RS\_addr\_EX\_w、BranchType\_EX\_w

Pipe\_Reg #(.size(109)) EX\_MEM

增加 input: BranchType\_EX\_w

增加 output: BranchType\_MEM\_w

再用一個 MUX\_4to1 決定是否要跳

MUX\_4to1 #(.size(1)) Mux\_branch(

```

        .datao_i(ALU_zero_MEM_w),
        .data1_i(~ALU_zero_MEM_w),
        .data2_i(~ALU_result_MEM_w[31]),
        .data3_i(~(ALU_zero_MEM_w | ALU_result_MEM_w[31])),
        .select_i(BranchType_MEM_w),
        .data_o(Branch_result_w)
);

```

最後跟 branch 的訊號(是否為 1)做 and，算出 PC\_source 的 input：

```
bz_w = M_Ctrl_MEM_w[2] & Branch_result_w;
```

## Problems and Solutions

一開始沒把 pc\_write 加進 ProgramCounter 裡面所以 r6 是 0，其他都對，後來有發現

## Result

```

Register=====
r0=      0, r1=      16, r2=      256, r3=      8, r4=      16, r5=      8, r6=      24, r7=      26
r8=      8, r9=      1, r10=      0, r11=      0, r12=      0, r13=      0, r14=      0, r15=      0
r16=      0, r17=      0, r18=      0, r19=      0, r20=      0, r21=      0, r22=      0, r23=      0
r24=      0, r25=      0, r26=      0, r27=      0, r28=      0, r29=      0, r30=      0, r31=      0

Memory=====
m0=      0, m1=      16, m2=      0, m3=      0, m4=      0, m5=      0, m6=      0, m7=      0
m8=      0, m9=      0, m10=      0, m11=      0, m12=      0, m13=      0, m14=      0, m15=      0
r16=      0, m17=      0, m18=      0, m19=      0, m20=      0, m21=      0, m22=      0, m23=      0
m24=      0, m25=      0, m26=      0, m27=      0, m28=      0, m29=      0, m30=      0, m31=      0
** VVP Stop(0) **
** Flushing output streams.
** Current simulation time is 210000 ticks.
>

```

## Summary

在 hazard 的判斷和不同種類的 branch 判斷上想了比較久，然後這次要改的東西也比較多，所以檢查了很久看有沒有錯或是少改。